

3.8

$$Y_1:$$
$$Y_2:$$

习题四

$$W=A, X=A \oplus B, Y=B \oplus C, Z=C \oplus D$$

A	B	C	D	W	X	Y	Z	A	B	C	D	W	X	Y	Z
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1
070546	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0





武汉大学

WUHAN UNIVERSITY

Wuhan 430072, Hubei, P.R.China 中国·武汉 Tel.(027)

4.4

A_2, A_1, B_2, B_1, Z

0 0 0 0 0

0 0 0 1 0

0 0 1 0 0

0 0 1 1 0

0 1 0 0 1

0 1 0 1 0

0 1 1 0 0

0 1 1 1 0

A_2, A_1, B_2, B_1, Z

1 0 0 0 1

1 0 0 1 1

1 0 1 0 0

1 0 1 1 0

1 1 0 0 1


1 1 0 1 1

1 1 1 0 1

1 1 1 1 0

$A_2 \backslash B_1 B_2$	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	0	1	1
11	0	0	0	0
10	0	0	1	0
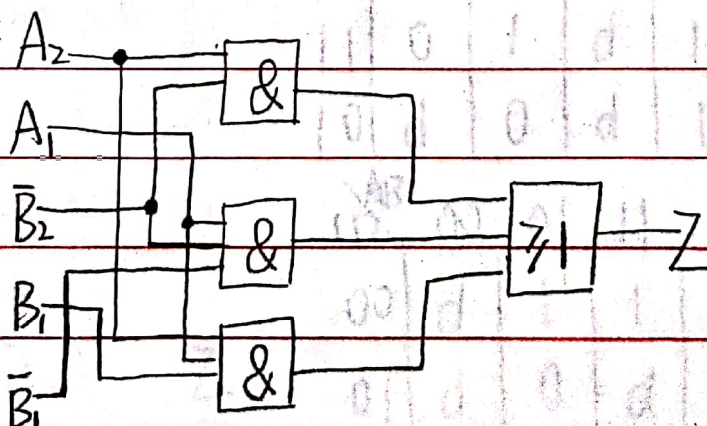
$$\therefore F(A_2, A_1, B_2, B_1) = A_2 \bar{B}_2 + A_1 \bar{B}_2 \bar{B}_1 + A_2 A_1 B_1$$





武汉大学

WUHAN UNIVERSITY

Wuhan 430072, Hubei, P.R.China 中国·武汉 Tel.(027)

4.5 设余3码用A,B,C,D表示, 2421码用W,X,Y,Z表示.

A	B	C	D	W	X	Y	Z	A	B	C	D	W	X	Y	Z
0	0	0	0	d	d	d	d	1	0	0	0	1	0	1	1
0	0	0	1	d	d	d	d	1	0	0	1	1	1	0	0
0	0	1	0	d	d	d	d	1	0	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	d	d	d	d
0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	d	d	d	d
0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	d	d	d	d

W:

AB	00	01	10	11
00	d	0	1	1
01	d	0	d	1
10	0	0	d	1
11	d	0	d	1

X:

AB	00	01	10	11
00	d	0	1	0
01	d	0	d	1
10	0	1	d	1
11	d	0	d	1

Y:

AB	00	01	11	10
00	d	0	1	1
01	d	1	d	0
11	0	0	d	1
10	d	1	d	0

Z:

AB	00	01	11	10
00	d	1	1	1
01	d	0	d	0
11	0	0	d	0
10	d	1	d	1



扫描全能王 创建



武汉大学

WUHAN UNIVERSITY

Wuhan 430072, Hubei, P.R.China 中国·武汉 Tel.(027)

由卡诺图可得: $W=A$, $X=AB+AC+A\bar{C}D+BCD$



$Y=AB+A\bar{C}\bar{D}+B\bar{C}D+ACD+A\bar{C}\bar{D}$

$Z=\bar{C}\bar{D}+C\bar{D}=\bar{D}=m_1+m_3$

A — W

$Y=0$

$Z=m_1+m_3=AB+AB=B$

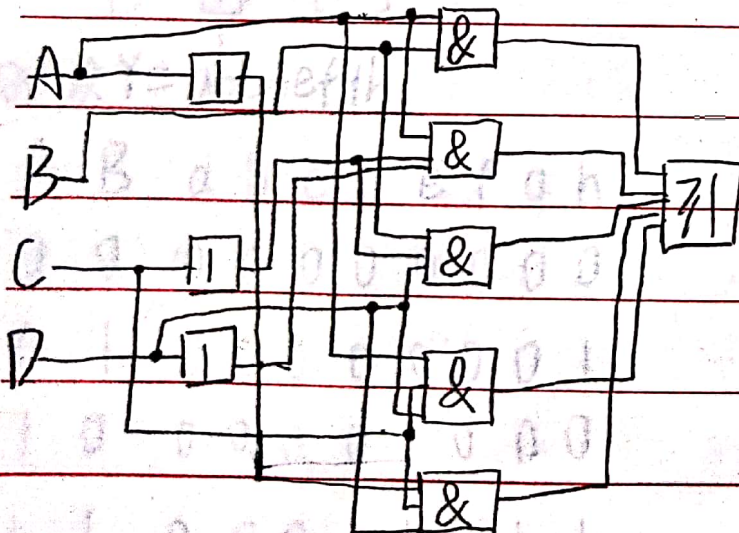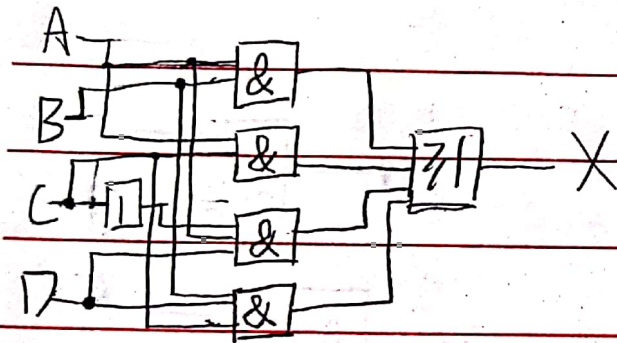

$Y=0, b=0, c=0$

$d=m_1=AB$

$e=AB+AB=m_2+m_3=A$

$f=0, g=m_1=AB$

$h=m_1+m_3=AB+AB=B$

$D \rightarrow \bar{D} \rightarrow Z$

$D \rightarrow \bar{D} \rightarrow Z$





武汉大学

WUHAN UNIVERSITY

Wuhan 430072, Hubei, P.R.China 中国·武汉 Tel.(027)

(1) 设 $Y = WXYZ$

A B W X Y Z

0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 1

1 0 0 1 0 0


1 1 1 0 0 1

$$\therefore W = m_3 = AB$$



$$X = m_2 = A\bar{B}$$

$$Z = Y = 0$$

$$Z = m_1 + m_3 = \bar{A}B + AB = B$$

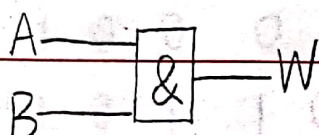

$P - Y$

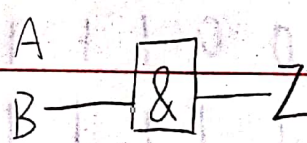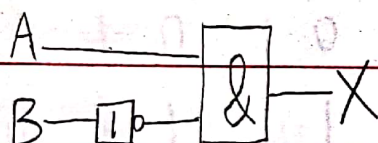

(2) 设 $Y = abcdefgh = \sum m(3, 5, 6, 7)$

A B a b c d e f g h

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 1 0 0

1 1 0 0 0 1 1 0 1

$$\therefore a = 0, b = 0, c = 0$$


$$d = m_3 = AB$$

$$e = \bar{A}B + AB = m_2 + m_3 = A$$


$$f = 0, g = m_3 = AB$$

$$h = m_1 + m_3 = \bar{A}B + AB = B$$

0-a, 0-b, 0-c, 0-f

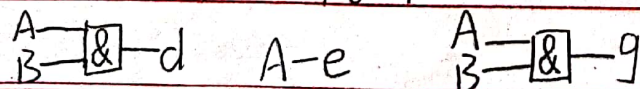

A-e

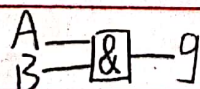

B-h

1705546



第 页



扫描全能王 创建



武汉大学

WUHAN UNIVERSITY

Wuhan 430072, Hubei, P.R.China 中国·武汉 Tel.(027)

4.10 设A为被加/被减数, B为加/减数, C为来自低位的进位输入/借位输入
~~结果为X~~ X为向高位的进位/向高位的借位, Y为本位和/差

M	A	B	C	X	Y	M	A	B	C	X	Y
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1
0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1
0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0
0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1

$$M=0: X(A,B,C) = \sum m(3,5,6,7) \quad M=1: X(A,B,C) = \sum m(1,2,3,7)$$

$$Y(A,B,C) = \sum m(1,2,4,7) \quad Y(A,B,C) = \sum m(1,2,4,7)$$

$$M=0: X = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC = AB + AC + BC$$

$$Y = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC = (\bar{A}\bar{B} + AB)C + (\bar{A}B + A\bar{B})\bar{C} \\ = (\bar{A}B + A\bar{B})C + (\bar{A}B + A\bar{B})\bar{C} = A \oplus B \oplus C$$

$$M=1: X = BC + \bar{A}B + \bar{A}C$$

$$Y = A \oplus B \oplus C$$






武汉大学

WUHAN UNIVERSITY

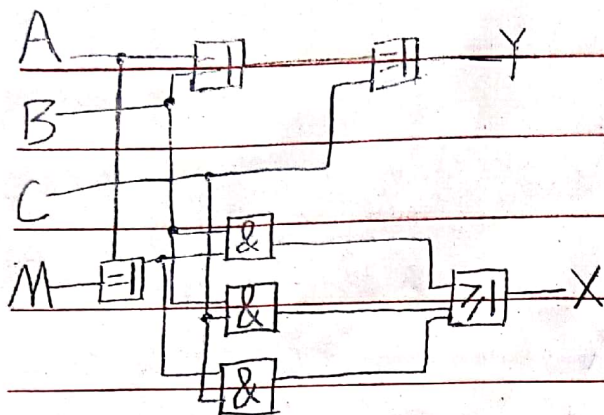Wuhan 430072, Hubei, P.R.China 中国·武汉 Tel.(027)



4.12

(1) $F_1 = AB + AC + CD$ 不会发生竞争

(2) $F_2 = AB + \bar{A}CD + BC$, A 具备竞争条件

$$BCD = 000, F_2 = 0$$

$$BCD = 100, F_2 = A$$

$$BCD = 001, F_2 = 0$$

$$BCD = 101, F_2 = A$$

$$BCD = 010, F_2 = 0$$

$$BCD = 110, F_2 = A$$

$$BCD = 011, F_2 = \bar{A}$$

$$BCD = 111, F_2 = \bar{A}$$

∴ 当 BCD 取值 111 时, 不会产生险象 不会发生险象

(3) $F_3 = (A+B)(\bar{A}+\bar{C}) = \bar{A}\bar{C} + \bar{A}B + B\bar{C}$, A 具备竞争条件

$$BC = 00, F_3 = 1$$

$$BC = 10, F_3 = A$$

$$BC = 01, F_3 = \bar{A}$$

$$BC = 11, F_3 = A \cdot \bar{A}$$

不会产生险象, 当 BC 取值 11 时

$$F_3 = (A+B)(\bar{A}+\bar{C}) \quad F_2 = (A+B)(\bar{A}+\bar{C})(B+\bar{C})$$

1705546



6 972214 660124

第 页



扫描全能王 创建